
Programmierpraktikum C und C++

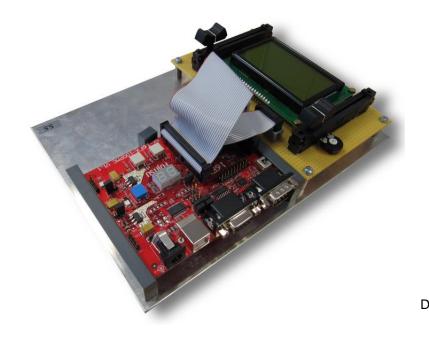

Embedded Systems - Einführung





ES Real-Time Systems Lab

Prof. Dr. rer. nat. Andy Schürr

Dept. of Electrical Engineering and Information Technology

Dept. of Computer Science (adjunct Professor)

www.es.tu-darmstadt.de

Roland Kluge

roland.kluge@es.tu-darmstadt.de

Entwicklungsboard



MB96F348HSB Mikrocontroller

Prozessortaktung: bis 56 MHz

■ RAM: 24 KiB

■ Flash: 576 KiB

■ 82 I/O Pins


Analog/Digital-Wandler mit 24 Kanälen

CAN-Controller

- ...

Starterkit SK-16FX-EUROscope

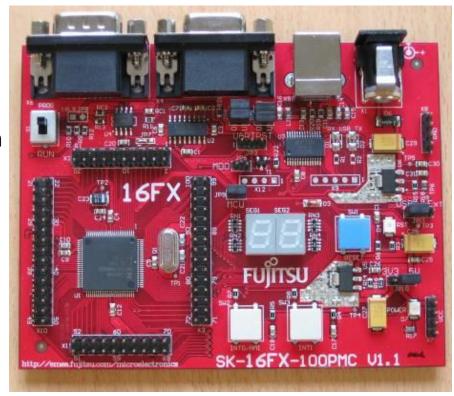- Zwei 7-Segment-Anzeigen
- Zwei Buttons
- Stromversorgung über USB (5V)



Erweiterung am Fachgebiet

- LC-Display
 - AV128641 von Anag Vision
 - Vollgraphisch
 - 128 x 64 Pixel
 - hintergrundbeleuchtet
- Zwei Schiebepotentiometer





C-Compiler



- Von Fujitsu Microelectronics Ltd.
- Unterstützt nur ANSI C90,
 - zusätzlich auch einzeilige // Kommentare
 - Variablendeklaration am Anfang einer Funktion (sogar Schleifenzähler)
- Compiler enthält eine interne Funktion namens __wait_nop(), die eine CPU-Instruktion zum Warten für einen Taktzyklus ("NOP") auslöst
- Konstanten werden standardmäßig im ROM gespeichert, nicht im RAM (RAM ist wertvoll, da nur 24 KiB zur Verfügung stehen)

Mikrocontroller: Einführung



Keine standardisierte "Umgebung"

- Compiler kann nicht wissen, welche Komponenten angeschlossen sind
- Es gibt keine Ausgabe über printf()
 - Alternative: 7-Segment-Anzeige, LCD(, LEDs)
- Ansteuerung externer Peripherie muss vom Entwickler selber durchgeführt werden
 - Wird zum Teil unterstützt durch fertige Bibliotheken



Mikrocontroller: Register



Umfangreiche und flexible Hardware → erfordert Konfiguration

- Realisiert über Register
 - Im Controller integrierte "Variablen" mit unterschiedlicher Größe
 - Zugriff im Code über Präprozessor-Konstanten (z.B. PDR00, DDR01,...)
 - Bedeutung unterschiedlich je nach Register
 - Ganzes oder Teil des Registers als Zahlenwert, z.B. als Zähler
 - Einzelne Bits als "Schalter/Switch" für bestimmte Funktion, z.B. einzelnes Ausgangspin auf *High* oder *Low*

Kommunikation mit Außenwelt über

- Einzelne digitale Ein/Ausgänge
- Analoge Eingänge
- Schnittstellen, z.B.
 - USART (serielle Schnittstelle)
 - CAN (serieller Bus)




Mikrocontroller: Ports und Pins



Digitale Ein/Ausgänge:

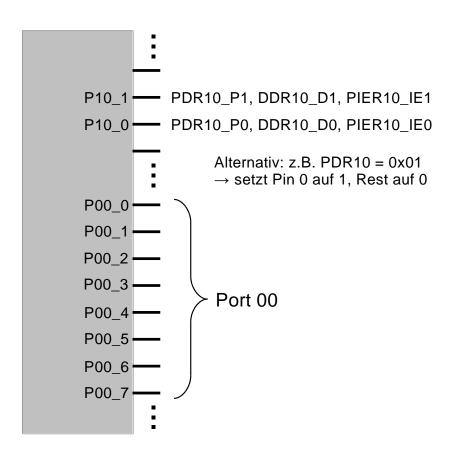- Bis zu 8 Pins zusammengefasst zu einem Port
- Jedes Pin hat eigene Konfiguration über mehrere Register, u.a.
 - Port-Data-Register (PDR)
 - Eingang: Abfrage des Zustandes
 - Ausgang: Setzen des Pegels
 - Data-Direction-Register (DDR)
 - Setzen auf Eingang oder Ausgang
 - 0 → Eingang, 1 → Ausgang
 - Port-Input-Enable-Register (PIER)
 - Bei Eingangspin den Eingang aktiv schalten






Pins abfragen



7-Segment-Anzeige



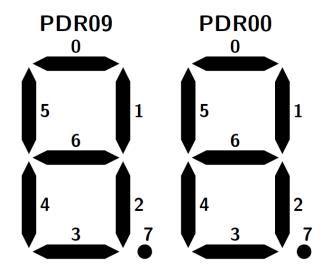

Analog/Digital-Wandler



- 8 Bit oder 10 Bit Genauigkeit (wir verwenden 8 Bit)
- Verschiedene Wandlungsmodi (z.B. mehrere Eingänge sequentiell wandeln)
 - Wir verwenden Stop Mode: ein Kanal wird einmal pro Startsignal gewandelt
 - Start- und Endkanal erhalten bei jeder Wandlung einen identischen Wert

```
unsigned char result;
// Init
ADCS MD = 3; // ADC Stop Modus
ADCS S10 = 1; // 8 Bit Genauigkeit
ADERO ADE2 = 1; // Analoge Eingänge aktivieren: AN2 + AN3
ADERO ADE3 = 1; // (ADERO: Eingänge ANO bis AN7)
// A/D-Wandlung durchführen
ADSR = 0x6C00 + (3 << 5) + 3;
                                  // Start- und End-Kanal 3
                      // A/D-Wandler starten
ADCS STRT = 1;
while (ADCS INT == 0) { } // Warten bis A/D-Wandlung beendet
result = ADCRL;
                       // Ergebnis speichern
ADCS INT = 0;
                         // Bit auf 0 für nächste Wandlung
```

Demo



